

Registr

Registr je elektronický obvod pro uchování vícebitového slova. Je složen ze čtyř D-klopných obvodů s propojenými vstupy T, sloužících jako společný vstup pro příkaz zápisu do registru. Jestliže je na vstupu pro zápis hodnota *log1*, pak se hodnoty nastavené na vstupu přepíše na výstup.

Funkce D-klopného obvodu je popsána v sekci „Programy-digitální-klopné obvody“.